Aluno: Raphael Henrique Braga Leivas

Código fonte LaTeX desse arquivo pode ser visto em meu GitHub pessoal:

https://github.com/RaphaelLeivas/latex/tree/main/ListaCEII

Aceito sugestões de melhoria do código :)

## Problema P7.12

7.12 No circuito da Figura P7.12, as expressões para tensão e corrente são

$$v = 160e^{-10t} \text{ V}, t \ge 0^+;$$
  
 $i = 6.4e^{-10t} \text{ A}, t \ge 0.$ 

Determine

- a) R.
- b) τ (em milissegundos).
- c) L.

- d) A energia inicial armazenada no indutor.
- e) O tempo (em milissegundos) necessário para dissipar 60% da energia inicial armazenada.

Figura P7.12



## (a)

Aplicando análise de malhas, temos

$$-v(t) + Ri = 0$$

Isolando R,

$$R = \frac{v(t)}{i(t)}$$

Substituindo os valores do enunciado,

$$R = \frac{160e^{-10t}}{6.4e^{-10t}}$$

$$R = 25 \Omega$$

## (b)

Em regime transitório CC, a função da corrente no indutor é

$$i(t) = i(0)e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Onde au é a constante de tempo. Comparando com o valor do enunciado,

$$\tau = \frac{1}{10} = 100 \text{ ms}$$

(c)

Usando

$$\tau = \frac{L}{R} \quad \Rightarrow \quad L = R\tau$$

Temos

$$L = 25 \ \Omega \cdot 100 \ \text{ms} = 2.5 \ \text{H}$$

(d)

A energia em um indutor é

$$E(t) = \frac{1}{2}L[i(t)]^2 \tag{7.12.1}$$

Em t=0, temos

$$E(0) = \frac{1}{2} \cdot 2.5 \cdot (6.4)^2 = 51.2 \text{ J}$$

(e)

Usando (7.12.1), vamos isolar t.

$$\frac{2E(t)}{L} = [i(t)]^2$$

$$\sqrt{\frac{2E(t)}{L}} = i_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\frac{1}{i_0} \sqrt{\frac{2E(t)}{L}} = e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$-\frac{t}{\tau} = \ln\left(\frac{1}{i_0} \sqrt{\frac{2E(t)}{L}}\right)$$

$$t = -\tau \ln\left(\frac{1}{i_0} \sqrt{\frac{2E(t)}{L}}\right)$$

Para que seja dissipado 60% da energia inicial do indutor, buscamos um instante t para o qual a energia E(t) é 40% da inicial, ou seja,

$$E(t) = \frac{4}{10}E(0) = \frac{4}{10}\frac{1}{2}Li_0^2$$

Substituindo na expressão de t,

$$t = -\tau \ln \left( \frac{1}{i_0} \sqrt{\frac{2\frac{4}{10}\frac{1}{2}Li_0^2}{L}} \right)$$

$$t = -\tau \ln \left( \sqrt{\frac{2}{5}} \right)$$

$$t = 41.81 \text{ ms}$$